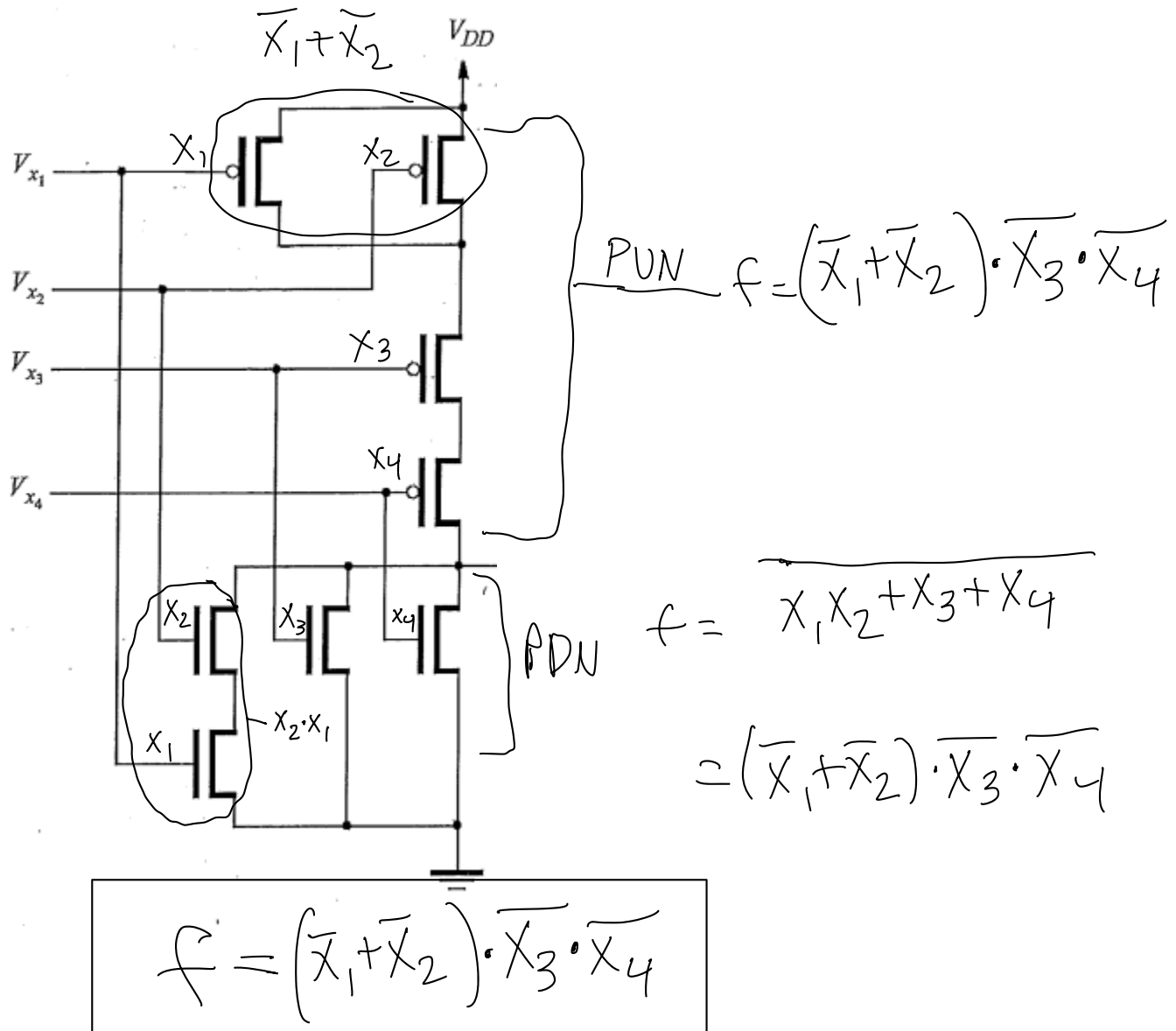


# Homework 5


1. Determine the function of the following circuit.



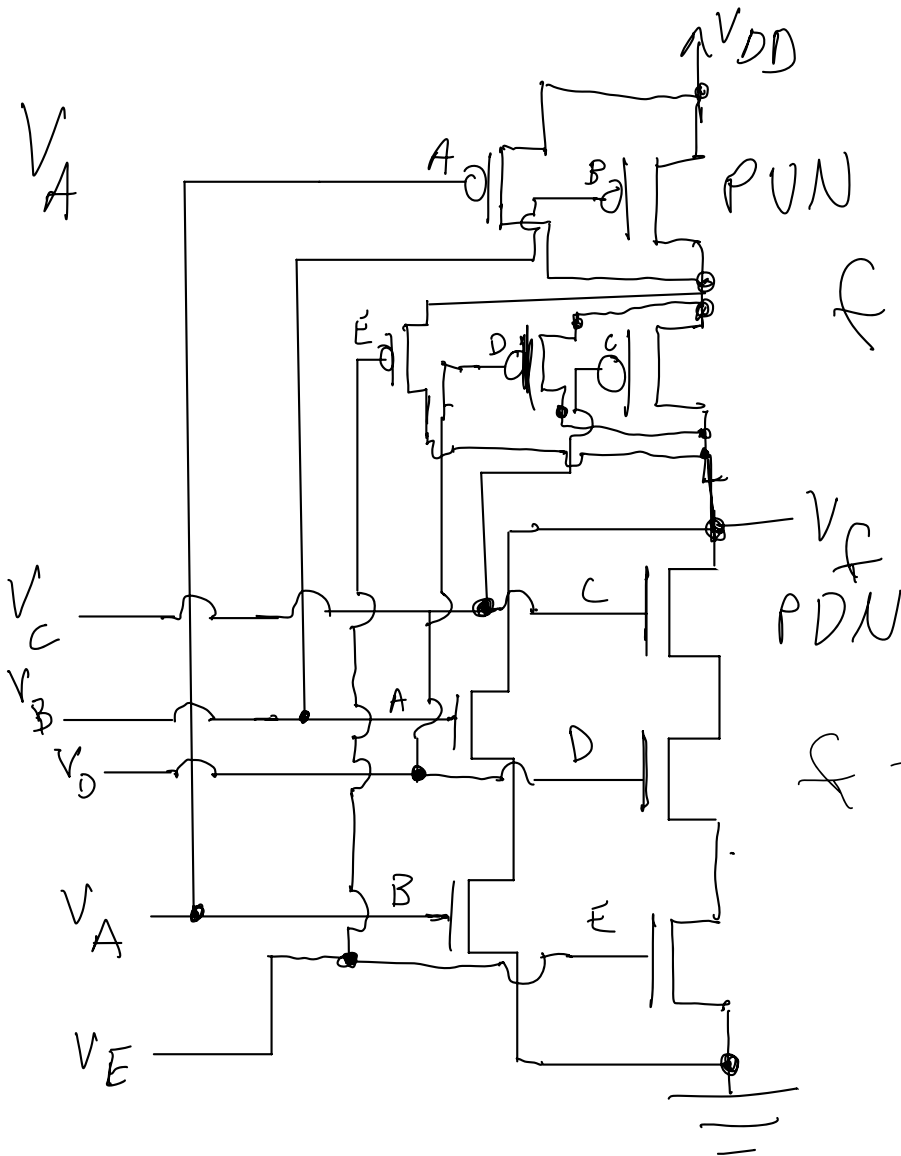2. Sketch a CMOS circuit to implement the function  $f = (AB + CDE)'$ .

$$f = \overline{A}B + CDE$$

$$f = (\overline{A} + \overline{B}) \cdot (\overline{C} + \overline{D} + \overline{E})$$




$$f = (\overline{A} + \overline{B}) \cdot (\overline{C} + \overline{D} + \overline{E})$$

$$f = \overline{A}B + CDE$$

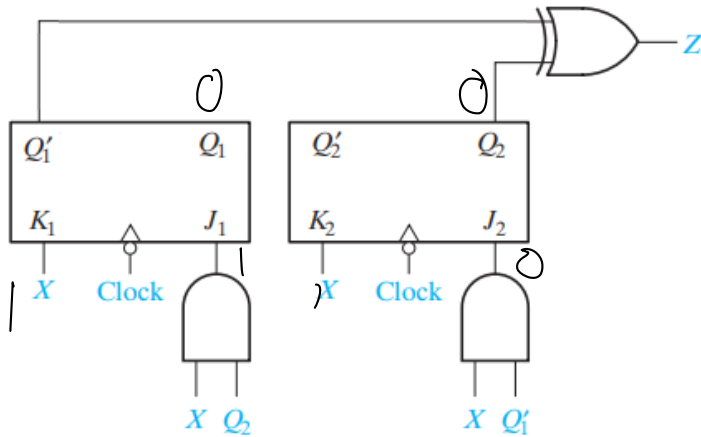3.

- Analyze the Moore Sequential Circuit to obtain the Next State Table.
- List values of  $Q_1$ ,  $Q_2$ , and the output  $Z$  for an input sequence  $X = 1011$ . Initially,  $Q_1 = Q_2 = 0$ .  
Note: You don't need to sketch any graph.



4. Using the Quine-McCluskey, method find all prime implicants of

$$f(A,B,C,D) = \sum m(0,2,6,7,11) + \sum d(4,10,13)$$

Identify all essential prime implicants and find a minimum sum-of-products expression.

③

a)  $J_1 = X Q_2$        $J_2 = X \bar{Q}_1$        $Z = \bar{Q}_1 \oplus Q_2$   
 $K_1 = X$        $K_2 = X$

Present state $Q_1 Q_2$	NEXT STATE				OUT $Z$
	$X=0$		$X=1$		
	$J_1 K_1 Q_1^+$	$J_2 K_2 Q_2^+$	$J_1 K_1 Q_1^+$	$J_2 K_2 Q_2^+$	
0 0	0 0 0	0 0 0	0 1 0	1 1 1	1
0 1	0 0 0	0 0 1	1 1 1	1 1 0	0
1 0	0 0 1	0 0 0	0 1 0	0 1 0	0
1 1	0 0 1	0 0 1	1 1 0	0 1 0	1

3

b)

CLK  
Negative  
edge

X

Q<sub>1</sub>

Q<sub>2</sub>

Z

0

1

0

0

1

1

0

0

1

0

2

1

0

1

0

3

1

1

0

0

4

0

0

1

④  $\Sigma m(0,2,6,7,11) + \Sigma d(4,10,13)$

Group 0's

✓ 0 0 0 0 0  $\begin{matrix} \checkmark (0,2) \rightarrow 00-0 \\ \checkmark (0,4) \rightarrow 0-00 \end{matrix}$

$(0,4,2,6) \rightarrow 0--0$

Group 1's

✓ 2 0 0 1 0  $\begin{matrix} \checkmark (2,6) \rightarrow 0-10 \\ (2,10) \rightarrow -010 \end{matrix}$

x 4 0 1 0 0  $\begin{matrix} \checkmark (4,6) \rightarrow 01-0 \\ (4,10) \rightarrow \text{can't} \end{matrix}$

Group 2's

6 0 1 1 0  $\begin{matrix} (6,7) \rightarrow 011- \\ (6,11) \rightarrow \text{can't} \\ (6,15) \rightarrow \text{can't} \end{matrix}$

x 10 1 0 1 0  $\begin{matrix} (10,7) \rightarrow \text{can't} \\ (10,11) \rightarrow 101- \\ (10,13) \rightarrow \text{can't} \end{matrix}$

Group 3's

7 0 1 1 1

11 1 0 1 1

13 1 1 0 1

	0	2	6	7	11
$(0,4,2,6) 0--0$	⊗	x	x		
$(6,7) 011-$			x	⊗	
$(10,11) 101-$					⊗
$(2,10) -010$		x			

$$F = \overline{a}d + \overline{a}bc + a\overline{b}c$$